
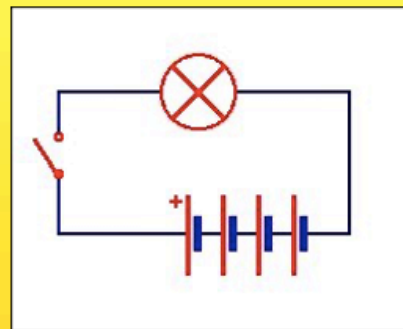


Jednoduchý elektrický obvod


Jednoduchý elektrický obvod

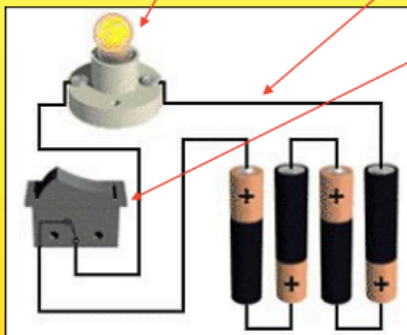Jednoduchý elektrický obvod tvorí zdroj, spotrebič, spojovacie vodiče, prípadne spínač.






Elektrická schéma

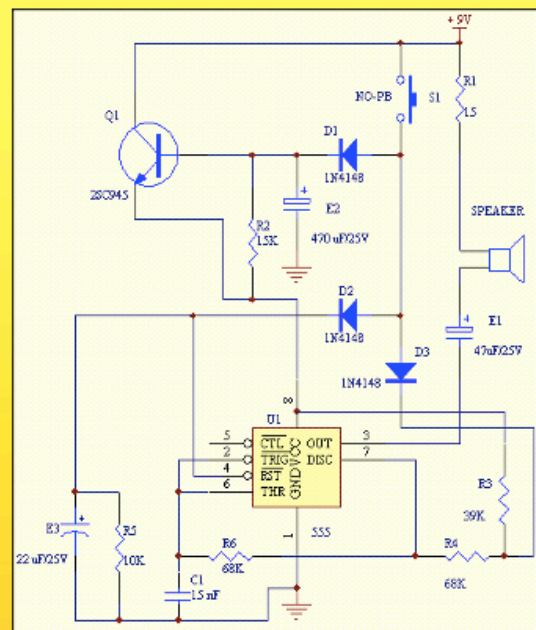- pri zapájaní a navrhovaní elektrických obvodov sa používajú **elektrické schémy**
- každý elektrospotrebič možno znázorniť elektrickou schémou
- je dôležitá pre konštruktérov a opravárov




Schematické značky

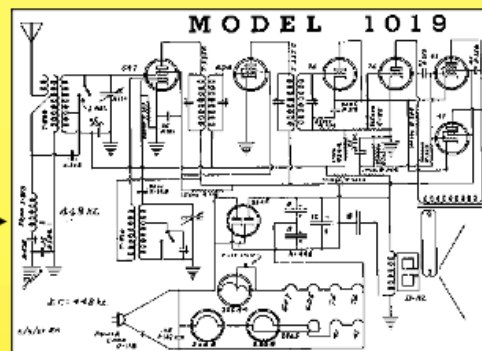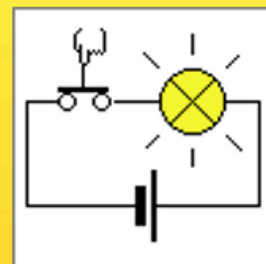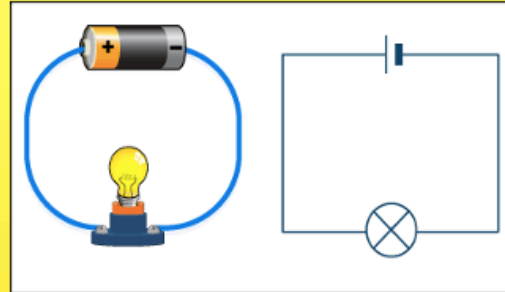- Súčiastky elektrotechnických obvodov sa v schémach zobrazujú pomocou normalizovaných značiek. **Schematické značky** sú symboly elektrotechnických súčiastok. Pri určovaní ich tvarov sa vychádzalo z charakteristického tvaru zobrazovaných súčiastok.



STARÉ RÁDIO - elektrická schéma

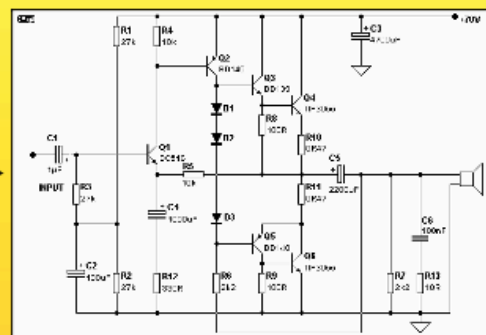

ZOSILOVAČ - elektrická schéma